
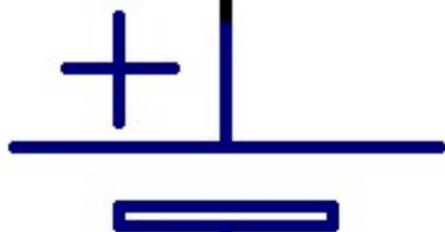


20V

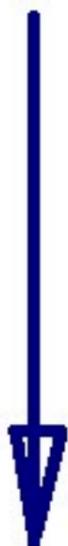


1mA





5K

Was kennt man hier?

5V

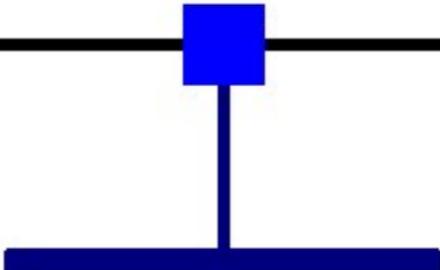

20V

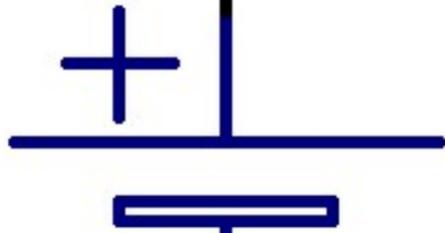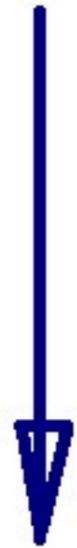

$\Delta 1\text{mA}$

1mA



1mA

5K

5V



1mA



1mA

Nur ein Stromkreis \rightarrow der Strom durch alle Bauteile ist bekannt!

