

Strom und Spannung

Wie bestimmt man alle Ströme, Spannungen und Potenziale?

Es ist wie ein Kreuzworträtsel: man findet zuerst die bekannten Größen und in Folge ergeben sich weitere ...