

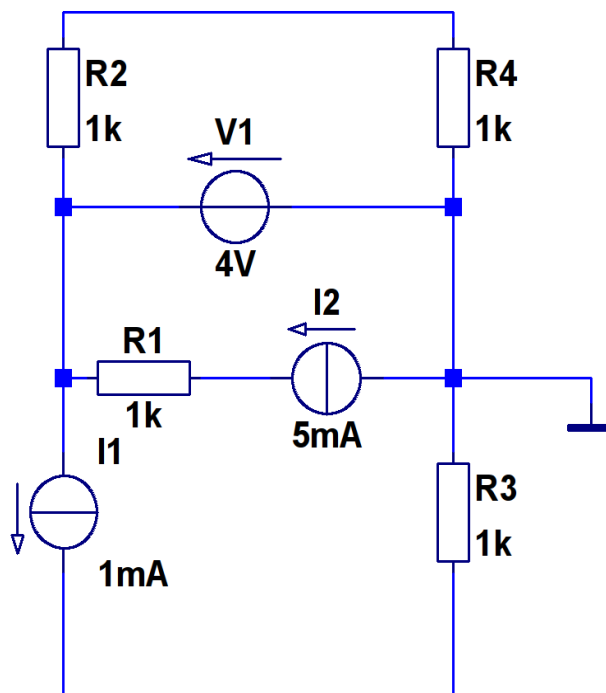
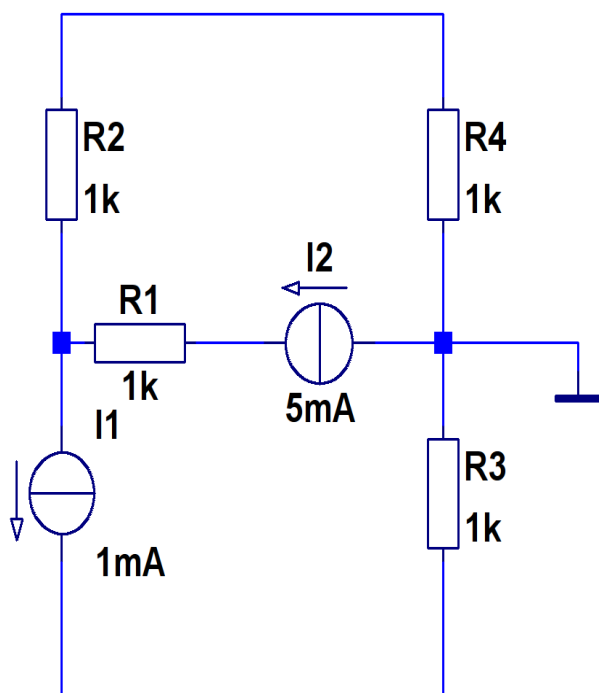
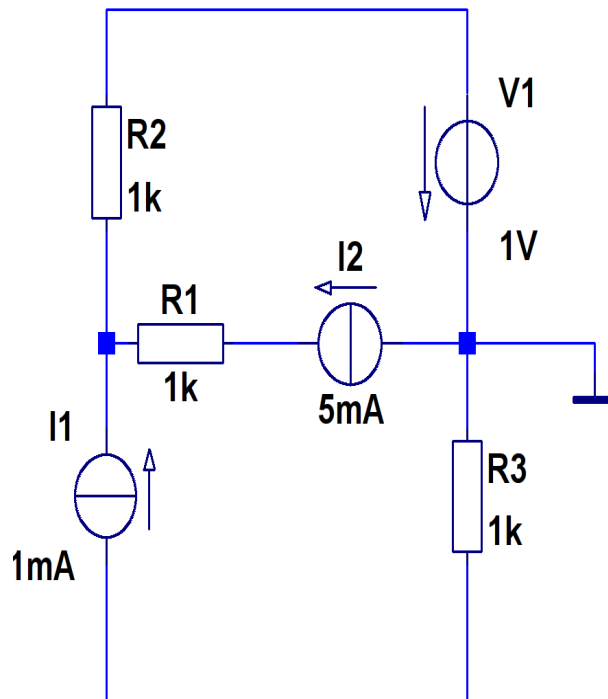


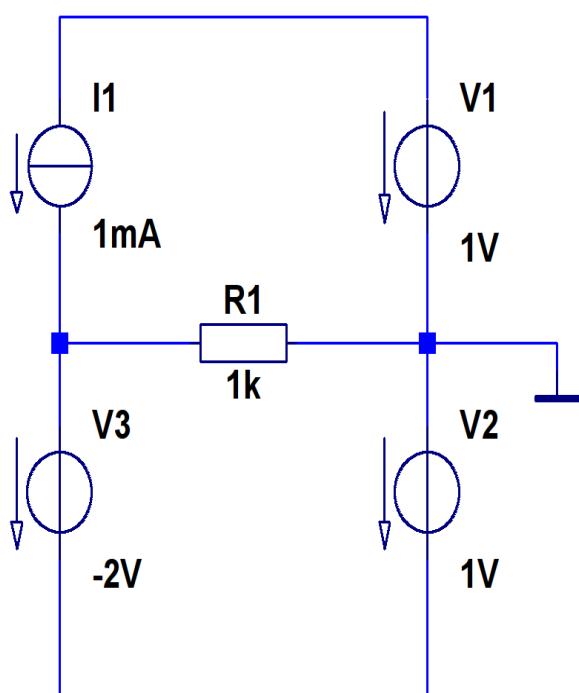
Übunden zu Strom und Spannung: gesucht sind alle Ströme, Spannungen und Potenziale



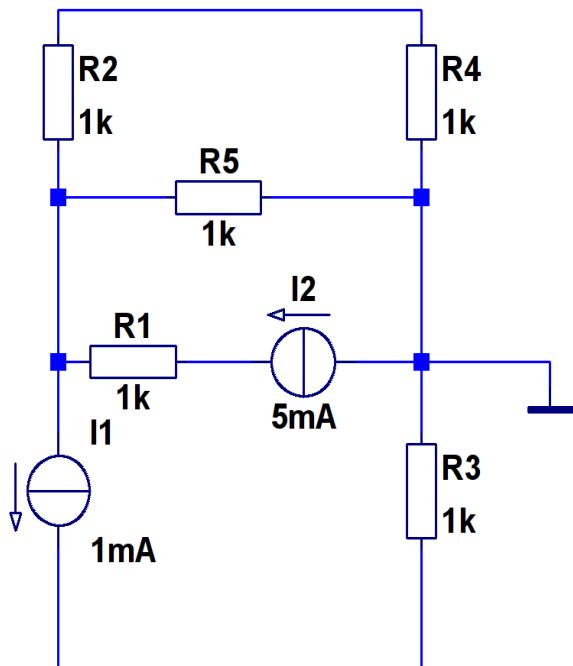
Übungen zu Strom und Spannung: gesucht sind alle Ströme, Spannungen und Potenziale




Stromteiler-Regel für $I(R_5)$

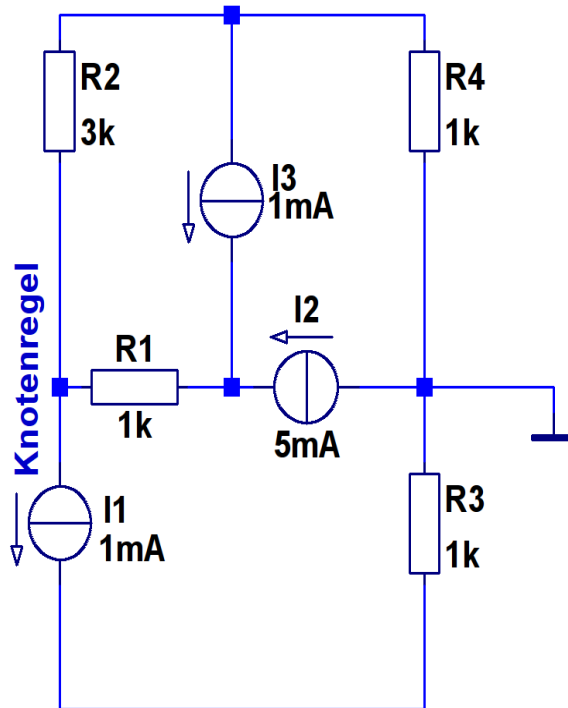

Knotenregel

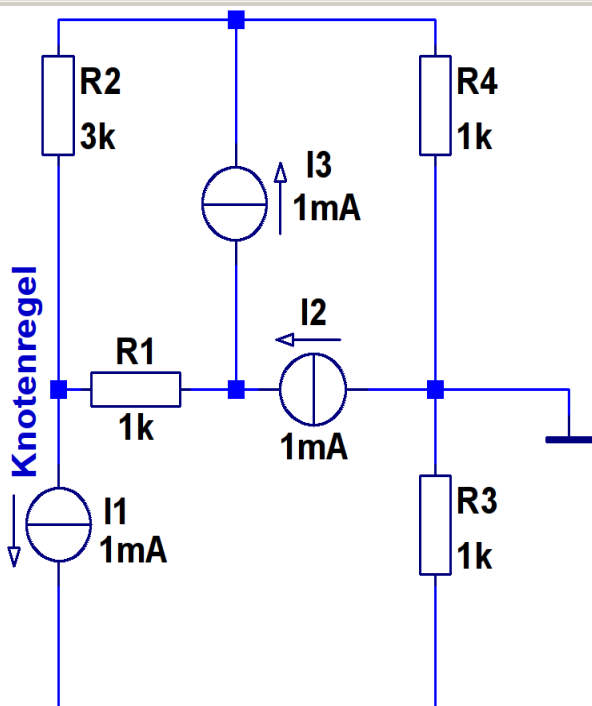

Knotenregel

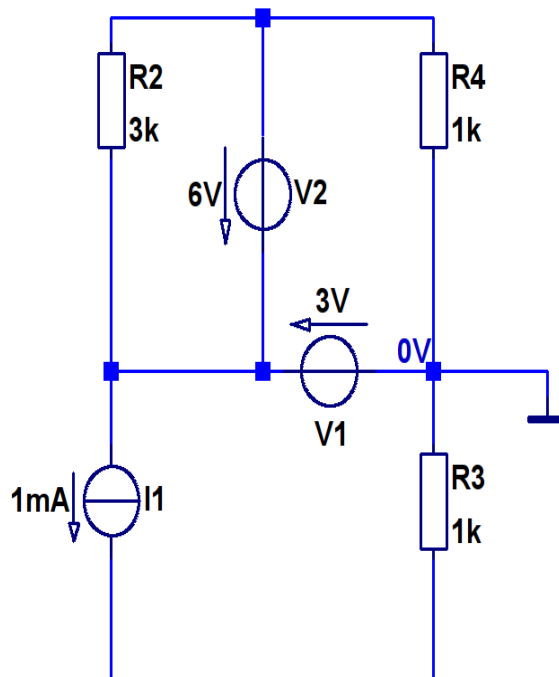

n